

# Regime transitório do circuito RL (relativo à corrente i)

